컴퓨터 공학 기초 실험2 보고서

실험제목: Traffic Light Controller with/without Left Turn Signals

실험일자: 2023년 10월 06일 (금)

제출일자: 2023년 10월 20일 (금)

학 과: 컴퓨터공학과

담당교수: 이형근 교수님

실습분반: 금요일 0, 1, 2

학 번: 2020202037

성 명: 염정호

1. 제목 및 목적

A. 제목

Traffic Light Controller with/without Left Turn Signals

B. 목적

finite-state machine 중 하나인 Moore FSM을 이용하여 traffic light controller를 설계한다. 베릴로그를 이용해 struct와 behavior를 이용한 각각의 traffic light를 구현해 보고 추가로 left trun기능을 더한 traffic를 구현한다.

원리(배경지식)

finite-state machine:

유한상태 기계로 컴퓨터 프로그램과 전자 논리 회로를 설계하는 데에 쓰이는 수학적 모델이다.

유한한 개수의 상태를 가질 수 있는 오토마타 이며, 한번에 오로지 하나의 상태만을 갖는다. 현재 상태란 임의의 주어진 시간의 상태를 칭한다.

FSM은 event에 의해 다른 상태로 변화 할 수 있으며, 이를 전이라 한다.

시작상태 : 유한 오토마타가 입력값을 처리 하기 전의 상태이다.

진입동작 : 상태에 진입 할 때 수행되는 동작.

퇴장동작 : 상태로부터 벗어날 때 수행되는 동작.

Moore FSM:

이상 이벤트 시스템을 나타내기 위한 수학적 모델 중 하나로 이것은 상태, 입력, 출력, 전이 함수로 구성된다.

상태 (States) : 무어 머신은 여러가지 상태를 가질 수 있으며 이러한 상태들은 시스템이 놓여있는 특정한 상황을 나타낸다.

입력 (Inputs): 각 상태에서 시스템 입력이 주어질 수 있다. 입력은 해당 머신의 동작을 제어하고 상태 전이를 발생시킨다.

출력 (Outputs): 각 상태 및 입력 조합에 대해 시스템은 특정 출력을 생성할 수 있다.. 출력은 모어 머신의 동작에 따라 외부 환경과의 상호 작용


을 표현한.

전이 (Transitions) 함수: 이 함수는 현재 상태와 입력에 따라 다음 상태로의 전이를 정의한다. 모어 머신은 어떤 상태에서 어떤 상태로 이동할지를 결정하는 데 사용된다.

모어 머신은 이러한 구성 요소들을 사용하여 특정 상황에서 시스템이 어떻게 동작해야 하는지를 정의한다. 이러한 모델은 자동 판별기, 제어 시스템, 각종 논리 회로 등 다양한 응용 분야에서 사용된다. 시스템은 이전 상태의 정보에만 의존하여 다음 상태로 이동하는 Mealy Machine과는 달리, Moore Machine은 이전 상태의 정보만을 기반으로 다음 상태 및 출력을 결정합니다

 2. 설계 세부사항

- Define state - Traffic Light Controller



- 1. Traffic light 는 교통이 없을 때 초록색(00)에서 노란색(01)을 거쳐 빨간색으로 변한다.
- 2. Traffic light 는 교통이 없을 때 초록색(00)에서 노란색(01)을 거쳐 빨간색으로 변한다.
- 3. 만약 traffic light LA가 초록색이거나 노란색이면, traffic light LB는 빨간색(10)이다. 반대의 경우도 마찬가지이다.

- Define inputs - Traffic Light Controller

Current state		Inp	uts	Next state		
Q1	Q0	TA	ТВ	D1	D0	
0	0	0	X	0	1	
0	0	1	X	0	0	
0	1	X	X	1	0	
1	0	X	0	1	1	
1	0	X	1	1	0	
1	1	X	X	0	0	

K-map

D1

TATB	00	01	11	10
Q1Q2				
00				
01	0	0	0	0
11				
10	0	0	0	0

D1

TATB	00	01	11	10
Q1Q2				
00	0	0		
01				
11				
10	0			0

$$D1 = Q1 \oplus Q0$$

$$D0 = \overline{Q1Q0TA} + Q1\overline{Q0TB}$$

- Define outputs - Traffic Light Controller

Curren	Current state			Outputs		
Q1	Q0	LA[1]	LA[0]	LB[1]	LB[0]	
0	0	0	0	1	0	
0	1	0	1	1	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	

k - map

LA1

L/ \ \		
Q0	0	1
Q1		
0		
1	0	0

Q0 Q1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

LB1


Q0 Q1	0	1
0	0	0
1		

LB0


Q0 Q1	0	1
0		
1		0

LA1 = Q1 $LA0 = \overline{Q1} Q0$ $LB1 = \overline{Q1}$ LB0 = Q1 Q0

 - Draw diagram - Traffic Light Controller



 - Define state - Traffic Light Controller with Left Turn signals



- 1. Traffic light는 교통이 없을 때 초록색(00)에서 노란색(01)을 거쳐 좌회전으로 변한다.
- 2. Traffic light는 교통이 없을 때 좌회전에서 노란색(01)을 거쳐 빨간색(10)으로 변한다.
- 3. Traffic light는 비록 좌회전하는 교통이 없더라도 초록색(00)에서 좌회전으로 우선 변해야 한다.

- Define inputs - Traffic Light Controller

Q2	Q1	Q0	TA	TAL	TB	TBL	D2	D1	D0
0	0	0	0	х	х	х	0	0	1
0	0	0	0	Х	Х	Х	0	0	0

0	0	1	1	Х	Х	Х	0	1	0
0	1	0	0	0	X	X	0	1	1
0	1	0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	1	1	Х	X	X	1	0	0
1	0	0	0	Х	0	Х	1	0	1
1	0	0	0	X	1	X	1	0	0
1	0	1	1	X	X	X	1	1	0
1	1	0	0	Х	Х	0	1	1	1
1	1	0	0	Х	Х	1	1	1	0
1	1	1	1	X	X	X	0	0	0

$$\begin{split} D2 &= \overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1Q_0T_B} + Q_2\overline{Q_1Q_0}T_B + Q_2\overline{Q_1}Q_0 + Q_2Q_1\overline{Q_0T_{BL}} + Q_2Q_1\overline{Q_0}T_{BL} \\ &= \overline{Q_2}Q_1Q_1 + \overline{Q_1}Q_2 + Q_2Q_1\overline{Q_0} \\ D1 &= \overline{Q_2Q_1}Q_0 + \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0T_{AL}} + \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0}T_{AL} + Q_2\overline{Q_1}Q_0 + Q_2Q_1\overline{Q_0T_{BL}} + Q_2Q_1\overline{Q_0}T_{BL} \\ &= \overline{Q_2Q_1}Q_0 + Q_1\overline{Q_0} + Q_2\overline{Q_1}Q_0 \\ D0 &= \overline{Q_2} \ \overline{Q_1} \ \overline{Q_0TA} + \overline{Q_2} \ Q_1 \ \overline{Q_0T_{AL}} + \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0}T_{AL} + Q_2\overline{Q_1Q_0}T_{AL} + Q_2\overline{Q_1Q_0}T_B + Q_2Q_1\overline{Q_0T_{BL}} \end{split}$$

- Define outputs - Traffic Light Controller


Q2	Q1	Q0	LA1	LA0	LB1	LB0
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1

L_{A1}				
	00	01	11	10
0				1
1	1	1	1	1

	00	01	11	10
0		1	1	
1	1	1	1	1
L_{B1}				
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
L_{B0}				
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	1	0

$$\begin{split} L_{A1} &= Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 \\ L_{A0} &= Q_0 + Q_2 \\ L_{B1} &= \overline{Q_2} + Q_1 \overline{Q_0} \\ L_{B0} &= \overline{Q_2} + Q_0 \end{split}$$

 - Draw diagram - Traffic Light Controller




3. 설계 검증 및 실험 결과

A. 시뮬레이션 결과

Sub module

o_logic

 


위에서 작성한 output state에 맞게 값이 변화하는 것을 확인 할 수 있다.

ns_logic

201	wave - Delault														-
- 6	1.	Msgs													
		10	00			01			11			10			
ш	<pre>/tb_ns_logic/tb_Ta</pre>)													
ш	<pre>/tb_ns_logic/tb_Tb (</pre>)													
Ш	-/-/ /tb_ns_logic/nextst	11	(00		01	10			00			10	11		


각 state 별로 ta 또는 tb값의 변화에 따라 다음 상태로 넘어가는 것을 확인 할 수 있었다.

ns_logic-turn

 

State가 차례대로 nextstate값으로 넘어 가는 것을 확인했다.


o_logic-turn

 

위에서 작성한 output state에 맞게 값이 변화하는 것을 확인 할 수 있다.


Main module

tl_cntr

 


- 1. La ->green(00) -> yellow(01)-> red(11) 순으로 변경
- 2. Lb -> red(11) ->green(00) ->yellow(01)
- 3. Reset 상태시 state 00으로 이동 La: green, Lb: red

tl_cntr_struct

 


- 1. La ->green(00) -> yellow(01)-> red(10) 순으로 변경
- 2. Lb -> red(10) ->green(00) ->yellow(01)
- 3. Reset 상태시 state 00으로 이동 La: green, Lb: red

tl_cntr_w_left

 

- 1. La ->green(00) -> yellow(01)->left(10)-> yellow(01)->red(11) 순으로 변경
- 2. Lb -> red(11)-> green(00) -> yellow(01)->left(10)-> yellow(01)
- 3. Reset 상태시 state 00으로 이동 La: green, Lb: red

tl_cntr_w_left_struct

 


1. La ->green(00) -> yellow(01)->left(10)-> yellow(01)->red(11) 순으로 변경

- 2. Lb -> red(11)-> green(00) -> yellow(01)->left(10)-> yellow(01)
- 3. Reset 상태시 state 00으로 이동 La: green, Lb: red

B. 합성(synthesis) 결과


Sub module

o_logic

 


Flow Status	Successful - Fri Oct 20 17:24:20 2023
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	tl_cntr_struct
Top-level Entity Name	o_logic
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	0
Total pins	6

ns_logic

 

- ----Flow Status Successful - Fri Oct 20 17:47:20 2023 Quartus Prime Version 18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition Revision Name tl_cntr_struct Top-level Entity Name ns_logic Family Cyclone V Device 5CSXFC6D6F31C6 Timing Models Final Logic utilization (in ALMs) N/A Total registers 0 Total pins 6

ns_logic-trun

 

Flow Status

Quartus Prime Version

Revision Name

Top-level Entity Name

Family

Device

Timing Models

Successful - Fri Oct 20 18:11:47 2023

18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition

tl_cntr_w_left_struct

ns_logic

Cyclone V

Device

5CSXFC6D6F31C6

Timing Models


N/A

Timing Models Final
Logic utilization (in ALMs) N/A
Total registers 0
Total pins 10

o_logic


Main module

tl_cntr

 


Flow Summary	
< <filter>></filter>	
Flow Status	Successful - Fri Oct 20 13:33:01 2023
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	tl_cntr_struct
Top-level Entity Name	tl_cntr
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	2
Total nine	o

tl_cntr_struct

 

Flow Status Successful - Fri Oct 20 14:06:49 2023 Quartus Prime Version 18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition Revision Name tl_cntr_struct Top-level Entity Name tl_cntr Family Cyclone V Device 5CSXFC6D6F31C6 Timing Models Final Logic utilization (in ALMs) N/A Total registers 2

tl_cntr_w_left

 

Flow Summary

<<Filter>>


Flow Status Successful - Fri Oct 20 14:23:33 2023

Quartus Prime Version 18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition

Revision Name tl_cntr_w_left
Top-level Entity Name tl_cntr_w_left
Family Cyclone V

Device 5CSXFC6D6F31C6

 Timing Models Final
Logic utilization (in ALMs) N/A
Total registers 3



4. 고찰 및 결론

A. 고찰

코드 작성 하면서 light의 변화를 눈으로 따라가는 것이 힘들었다. La, lb코드가 4bit인데 해당 코드를 따라가는데 어려움을 겪어 state로 현재 상태를 확인했다.

2bit의 반복을 관찰하니 훨씬 수월하게 문제점을 찾을 수 있었다.

코드 작성보다 tb작성이 시간이 오래 걸린 것 같다. Tb를 작성하면서 오류를 찾아야 했고 계산식을 고쳐가며 오류를 수정하는 시간이 더 오래 걸렸다. 그만큼 tb의 중요성을 알게 되었다.

B. 결론

베릴로그를 이용해 FSM을 이용한 traffic light control를 구성했다. 과제를 수행하면서 베 릴로그에 익숙해 지다 보니 확실히 코드에 익숙해 졌다. 초창기에는 코드를 보고 틀린 부분을 찾았다면 이젠 tb코드를 변경해 가며 어떤 bit에 문제가 발생했는지 알아보고, 해 당 비트에 영향을 주는 부분을 확인하니 코드를 수월하게 수정 가능했다.

5. 참고문헌

해당 과제를 수행하며 참고한 서적/강의자료/웹의 출처를 작성하여 줍니다. 서적의 경우에는 **저자/제목/출판사/출판년도**의 순으로 작성한다. 강의자료의 경우에는 **강사/강의제목/강의장소(학교명(과명))/강의년도**의 순으로 작성한다. 웹의 경우에는 **주제/URL**의 순으로 작성한다.

또한, 문헌이 아닌 다른 사람의 도움을 많이 받았을 경우에는 '어떠한 부분은 누구의 도움을 받아 수행하였다'는 내용을 명시한다.

이준환/디지털논리회로2/광운대학교/2023

이형근/컴퓨터공학기초실험2/광운대학교/2023

유지현/디지털논리회로1/광운대학교/2023

FSM/https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%ED%95%9C_%EC%83%81%ED%83%9C_ %EA%B8%B0%EA%B3%84