

# 컴퓨터 공학 기초 실험2 보고서

실험제목: Subtractor & Arithmetic Logic Unit

실험일자: 2023년 09월 23일 (금)

제출일자: 2023년 10월 12일 (목)

학 과: 컴퓨터공학과

담당교수: 이형근 교수님

실습분반: 금요일 0, 1, 2

학 번: 2020202037

성 명: 엄정호

## 1. 제목 및 목적

### A. 제목

Subtractor & Arithmetic Logic Unit

### B. 목적

덧셈, 뺄셈 연산을 수행하는 4bit-Subtractor와 산술 논리연산을 수행하는 4bit Arithmetic Logic Unit (ALU)을 구현 해보고 이를 이용한 32bit ALU를 구현한다. 또한 베릴로그에서 Blocking과 non-Blocking의 차이를 알아본다.

## 2. 원리(배경지식)

SUB:

ALU: 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 같은 두 숫자 연산과 AND, OR, NOT, XOR과 같은 논리연산을 수행하는 디지털 회로이다. 이러한 연산을 수행하기 위해 ALU내에서 전가산기, 반가산기와 같은 회로들을 포함하고 있다.

사용자의 요구에 따라 연산을 수행하고, 그 결과를 레지스터에 저장하거나 다음단계로 전달해 복합연산을 수행 할 수 있다. 하지만 연산이 복잡해 질수록 복잡도, 가격, 전력소모면 등에서 실용성이 떨어지게 된다.

FLAG: ALU산술 연산수행 후에 연산 결과에 대한 여러가지 상태 정보를 나타내는 flag를 생성하게 된다. 프로그램 제어, 조건, 분기 및 다른 연산에 이용가능하다.

종류

Zero Flag : 연산 결과가 0일 때 세트된다. 즉 ALU의 출력이 0인 경우 Zeor Flag가 1이된다.

Sign Flag : 연산 결과의 최상위 비트(MSB, Most Significant Bit)가 1일 때 세팅 된다. 이를 통해 연산결과가 음수인지 확인할 수 있다.

Overflow FLAG : 연산결과가 표현할 수 있는 범위를 넘어간 경우 세팅 된다.

Carry Flag : 덧셈연산에서 자리 올림이 발생한 경우 세팅된다.

Parity Flag : 연산 결과의 1비트의 개수가 짝수일 때 세팅된다. 1의 개수가 짝수이면 1이된다.

Carry의 경우 덧셈에서 발생된 자리올림수 즉 8bit 덧셈에서

1101

1001 -> 이 10010이 되는 것 처럼 주어진 8bit를 벗어나지 않는 경우이고

Overflow는 127 + 1처럼 8bit에서 표현할 수 있는 범위(-128~127)을 벗어난 경우에 나타난다.

Blocking : 베릴로그 시뮬레이션을 돌릴 때 순차적으로 할당이 실행되는 것 즉 한 줄의 코드가 끝나기 전에 다음 줄의 코드를 실행시키지 않는다.

"="연산자를 이용해서 표현된다.

한번에 하나의 할당문만 실행함으로 코드블록 내에서 순차적으로 실행된다.

Non-Blocking : 할당이 병렬로 실행된다. 한 줄의 코드가 실행 중일 때 다음 줄의 코드도 실행 될 수 있다.

"<="연산자를 이용해서 표현된다.

Non-Blocking 할당을 사용하면 여러 할당 문이 동시에 실행될 수 있으므로 코드 블록 내에서 병렬적으로 실행된다.

예시)

### 3. 설계 세부사항

설계한 내용에 대하여 자세히 작성합니다. 설계 세부사항은 구현한 하드웨어를 설계한 방법과 입출력(in/out), 진리표(truth table), 상태천이도(state diagram) 등을 이용하여 설명하고, 해당 하드웨어 동작에 대하여 설명합니다.

(1장에서 2장 사이로 정리하여 작성하며, source code는 첨부하지 말 것)

(입출력, 진리표, 상태천이도 등을 작성할 때, 조교 강의자료에서 그대로 캡처하여 삽입하지 말 것)

Opcode	Operation
3b'000	NOT A
3b'001	NOTB
3b'010	And
3b'011	Or
3b'100	Exclusive Or
3b'101	Exclusive Nor
3b'110	Addition
3b'111	Subtrarction

Operator Opcode

A = 0101

B = 1010

opcode	Y	C	N	Z	V
3b'000	1010	0	1	0	0
3b'001	0101	0	0	0	0
3b'010	0000	0	0	1	0
3b'011	1111	0	1	0	0
3b'100	1111	0	1	0	0
3b'101	0000	0	0	1	0
3b'110	1111	1	1	0	0
3b'111	1011	1	1	0	0

opcode	Y	C	N	Z	V
3b'000	1010	0	1	0	0
3b'001	0101	0	0	0	0
3b'010	0000	0	0	1	0
3b'011	1111	0	1	0	0
3b'100	1111	0	1	0	0
3b'101	0000	0	0	1	0
3b'110	1111	1	1	0	0
3b'111	1011	1	1	0	0

#### 4. 설계 검증 및 실험 결과

##### A. 시뮬레이션 결과



0000	1100	0101	0011	0000	1111	1010	0001	0111	0011	1111	0101
0000	1001	0101	1010	0000	1111	0011	1000	0111	0011	0101	0111
000	001	010	011	100	101	110				111	
1111	0011	1100	0001	1111	0110	1001	0000	1110	1101	1001	1110


각각의 연산에서 결과 A, B, Opcode를 바꿔가며 연산을 실행하고 결과 값을 확인해 보았다. 논리연산의 경우 논리연산을 진행한 값 그대로 출

력되었으며. 산술 연산의 경우

1111과 1111의 덧셈에선 -1과 -1의 덧셈이기 때문에 오버플로가 발생하지 않고 carry가 발생했다 하지만.

0111 0111의 덧셈의 경우 15+15가 됨으로 4bit에서 표현될 수 있는 숫자 범위를 넘어갔기 때문에 오버플로가 발생한다. 양수끼리의 덧셈에서 음수가 발생한다. 역으로 음수와 음수의 덧셈에서 양수가 발생하는 것 또한 오버플로가 발생한다.


## B. 합성(synthesis) 결과

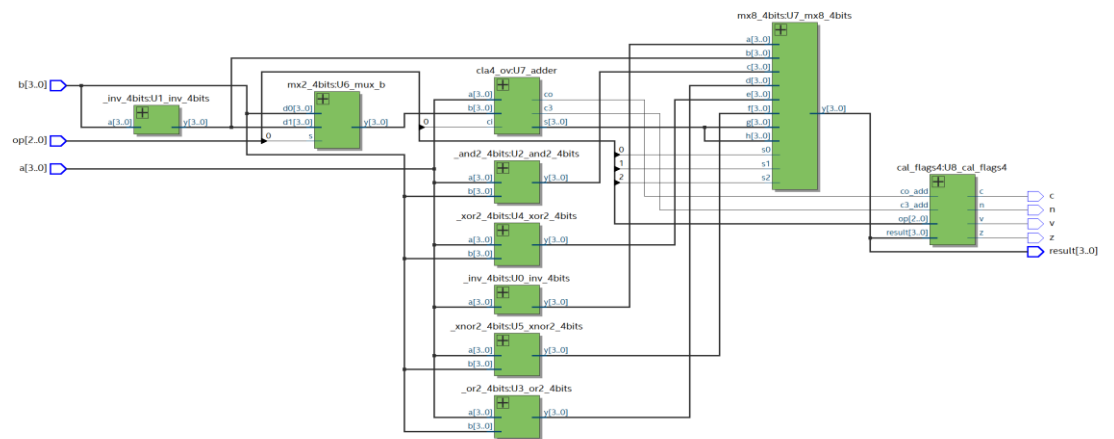

## 4bit-ALU 구조

각각의 연산 결과 값을 통해 C,N,Z,V와 결과값을 출력한다.

오버플로를 검출하기 위해 4BIT CLA에서 carry out과 carry[3]을 출력할 수 있도록 수정했다.

 


mux8-4bit 구조

Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	alu4
Top-level Entity Name	alu4
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	10 / 41,910 ( < 1 % )
Total registers	0
Total pins	19 / 499 ( 4 % )
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 5,662,720 ( 0 % )
Total DSP Blocks	0 / 112 ( 0 % )
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 ( 0 % )
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 ( 0 % )
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 ( 0 % )
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 15 ( 0 % )
Total DLLs	0 / 4 ( 0 % )

사용된 레지스터의 개수: 0 , Pins : 입력a,b (8) + carry(1) + sum(4)+ c3(1)+co(1)

CNZV(4)

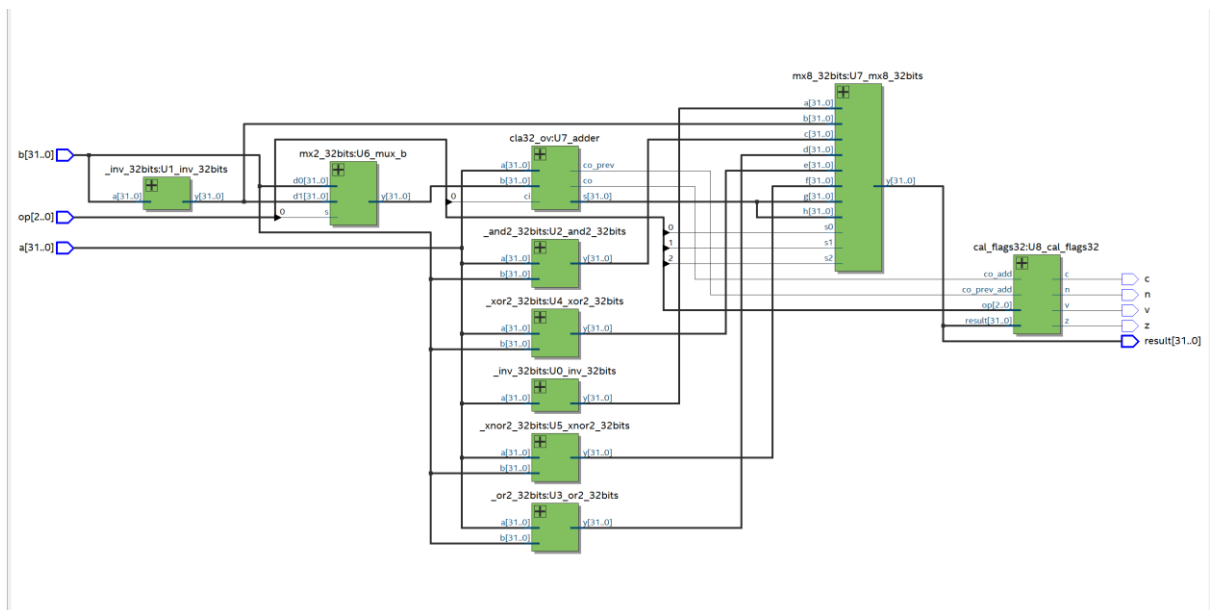

32bit ALU 형태는 4BIT ALU와 같으나 각각의 모듈에서의 BIT수가 다르다.

32bit ALU또한 오버플로를 검출하기 위해 32BIT CLA에서 carry out과 carry[31]을 출력할 수 있도록 수정했다.

## 5. 고찰 및 결론

### A. 고찰

4bit ALU와 32bit ALU실험을 진행하였다. 결과 값을 넣고 확인하는 과정에 있어서 CNZV 중 N과 Z부분은 쉽게 결과값 확인이 가능했으나, Carry와 Overflow부분에서 언제 carry가 발생하고 언제 overflow가 발생하는지 확인하기 어려웠다.

확인결과 carry의 경우 4bit alu에서 5bit자리올림 수가 발생 했을 때 carry가 발생함을 확인할 수 있었고, overflow의 경우 양수끼리의 덧셈 혹은 음수끼리의 덧셈에서 부호가 바뀌거나 큰수에서 작은수를 뺐는데 음수가 나오는 경우 등 이상한 결과값이 출력됐을 때 발생한다는 것을 알게되었다.

### B. 결론

Alu모듈 하나를 통해 여러가지 산술연산과 논리연산을 수행할 수 있다는 것이 놀라웠다. 각각의 연산을 따로따로 구현하는 것이 아닌 통합해 op코드에 따라 다양한 연산 결과값을 확인 할 수 있었다. 또한 어셈블리 프로그래밍에서도 C,N,Z,V에 따라 다양한 코드를 작성해야 하는 경우가 있었는데, 이번 실험을 통해 그 코드들이 어떻게 생성되는지를 확인할 수 있었다.

## 6. 참고문헌

ALU/[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%B0%EC%88%A0\\_%EB%85%BC%EB%A6%AC\\_%EC%9E%A5%EC%B9%98](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%B0%EC%88%A0_%EB%85%BC%EB%A6%AC_%EC%9E%A5%EC%B9%98)

이준환/디지털논리회로2/광운대학교/2023

이형근/컴퓨터공학기초실험2/광운대학교/2023